

# Zrób to sam



Generowanie ruchu, światła i dźwięku  
za pomocą Arduino i Raspberry Pi

**Simon Monk**

Tytuł oryginału: Make: Action: Movement, Light, and Sound with Arduino and Raspberry Pi

Tłumaczenie: Konrad Matuk

ISBN: 978-83-283-3897-5

© 2018 Helion S.A.

Authorized Polish translation of the English edition of Make: Action ISBN 9781457187797 © 2016 Simon Monk, published by Maker Media Inc.

This translation is published and sold by permission of O'Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to sell the same.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Wydawnictwo HELION

ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE

tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63

e-mail: [helion@helion.pl](mailto:helion@helion.pl)

WWW: <http://helion.pl> (księgarnia internetowa, katalog książek)

Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem:

<ftp://ftp.helion.pl/przyklady/zrtosa.zip>

Drogi Czytelniku!

Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres

<http://helion.pl/user/opinie/zrtosa>

Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.

Printed in Poland.

- [Kup książkę](#)
- [Poleć książkę](#)
- [Oceń książkę](#)

- [Księgarnia internetowa](#)
- [Lubię to! » Nasza społeczność](#)

---

# Spis treści

---

<b>1. Wstęp .....</b>	<b>13</b>
Arduino i Pi .....	13
Raspberry Pi .....	13
Arduino .....	15
Co wybrać: Arduino czy Raspberry Pi? .....	16
Alternatywy .....	17
Podsumowanie .....	18
<b>2. Arduino .....</b>	<b>19</b>
Czym jest Arduino? .....	19
Instalacja zintegrowanego środowiska programistycznego Arduino .....	20
Wgrywanie szkicu .....	22
Instalowanie szkiców opisanych w tej książce .....	23
Podstawy programowania Arduino .....	24
Struktura szkicu Arduino .....	24
Zmienne i stałe .....	24
Wyjścia cyfrowe .....	25
Wejścia cyfrowe .....	26
Wyjścia analogowe .....	27
Wyjścia analogowe .....	28
Instrukcje if i else .....	28
Pętle .....	30
Funkcje .....	30
Podsumowanie .....	32

<b>3. Raspberry Pi</b> .....	<b>33</b>
Czym jest Raspberry Pi? .....	33
Przygotowanie Raspberry Pi do pracy .....	34
Przygotowanie karty microSD z pakietem NOOBS .....	36
Konfiguracja protokołu SSH .....	36
SSH w systemie Windows .....	38
SSH w systemach macOS i Linux .....	39
Wiersz poleceń systemu Linux .....	40
Kod zaprezentowany w tej książce .....	41
Programowanie w Pythonie .....	41
Witaj, świecie .....	42
Tabulatory i wcięcia .....	42
Zmienne .....	43
If, while i inne instrukcje warunkowe .....	43
Biblioteka RPi.GPIO .....	44
Złącze GPIO .....	44
Wyjścia cyfrowe .....	44
Wejścia cyfrowe .....	45
Wyjścia analogowe .....	45
Podsumowanie .....	45
<b>4. Czas rozpocząć zabawę!</b> .....	<b>47</b>
Płytki stykowe .....	47
Działanie prototypowej płytki stykowej .....	48
Łączenie płytki prototypowej z Arduino .....	49
Łączenie płytki prototypowej z Raspberry Pi .....	49
Pobieranie programów .....	50
Eksperyment: sterowanie diodą LED .....	50
Lista elementów .....	50
Schemat obwodu .....	51
Podłączanie obwodu do Arduino .....	52
Kod Arduino .....	53
Eksperymentowanie z Arduino .....	53
Podłączanie obwodu do Raspberry Pi .....	54
Program Raspberry Pi .....	55
Eksperymenty z Raspberry Pi .....	56
Porównanie kodu obu platform .....	56
Eksperyment: sterowanie pracą silnika .....	56
Lista elementów .....	57
Schemat obwodu .....	58
Eksperymentowanie bez płytek Arduino i Raspberry Pi .....	58

Podłączanie obwodu do płytki Arduino .....	59
Eksperymentowanie z Arduino .....	59
Podłączanie obwodu do Raspberry Pi .....	60
Eksperymentowanie z Raspberry Pi .....	61
Podsumowanie .....	61
<b>5. Podstawy elektroniki .....</b>	<b>63</b>
Prąd, napięcie i rezystancja .....	63
Natężenie prądu .....	64
Napięcie .....	64
Masa .....	64
Rezystancja .....	65
Moc .....	66
Najczęściej spotykane komponenty elektroniczne .....	66
Rezystory .....	66
Tranzystory .....	67
Diody .....	72
Diody LED .....	73
Kondensatory .....	74
Układy scalone .....	74
Złącza płytek Arduino i Raspberry Pi .....	74
Wyjścia cyfrowe .....	75
Wejścia cyfrowe .....	75
Wejścia analogowe .....	75
Wyjścia analogowe .....	75
Szeregowa transmisja danych .....	76
Podsumowanie .....	76
<b>6. Diody LED .....</b>	<b>77</b>
Standardowe diody LED .....	78
Ograniczanie natężenia prądu .....	78
Projekt: sygnalizator .....	80
Lista elementów .....	81
Założenia projektowe .....	81
Podłączanie obwodu do Arduino .....	81
Kod Arduino .....	82
Podłączanie obwodu do Raspberry Pi .....	83
Kod Raspberry Pi .....	83
Diody LED i technologia PWM .....	84
Diody LED RGB .....	85

Eksperyment: mieszanie kolorów .....	87
Obwód .....	87
Lista elementów .....	87
Podłączanie obwodu do Arduino .....	88
Kod Arduino .....	89
Eksperymentowanie z Arduino .....	90
Podłączanie obwodu do Raspberry Pi .....	90
Kod Raspberry Pi .....	90
Eksperymentowanie z Raspberry Pi .....	92
Podsumowanie .....	93
<b>7. Silniki, pompy i siłowniki .....</b>	<b>95</b>
Sterowanie prędkością obrotową (PWM) .....	96
Eksperyment: sterowanie prędkością obrotową silnika prądu stałego .....	97
Obwód .....	97
Podłączanie obwodu do Arduino .....	97
Kod Arduino .....	97
Eksperymentowanie z Arduino .....	99
Podłączanie obwodu do Raspberry Pi .....	100
Kod Raspberry Pi .....	101
Eksperymentowanie z Raspberry Pi .....	102
Sterowanie silnikami prądu stałego za pomocą przekaźników .....	102
Sterowanie pracą przekaźnika za pomocą płytek Arduino i Raspberry Pi .....	103
Moduły przekaźników .....	104
Eksperyment: sterowanie pracą silnika elektrycznego za pośrednictwem modułu przekaźników .....	105
Lista elementów .....	105
Łączenie obwodu .....	106
Kod Arduino .....	107
Kod Raspberry Pi .....	107
Wybieranie właściwego silnika .....	108
Moment obrotowy .....	108
Prędkość obrotowa .....	109
Przekładnie .....	109
Silniki przekładniowe .....	109
Pompy .....	110
Pompy przewodowe .....	110
Pompa wirowa .....	111
Projekt: podlewanie roślin przy użyciu Arduino .....	112
Założenia projektowe .....	113
Lista elementów .....	114
Budowa projektu .....	114

Kod Arduino .....	116
Korzystanie z projektu .....	117
Siłowniki liniowe .....	118
Solenoidy .....	119
Podsumowanie .....	120
<b>8. Sterowanie pracą silnika: poziom zaawansowany .....</b>	<b>121</b>
Mostki H .....	122
Mostek H w formie układów scalonych .....	123
Eksperyment: sterowanie kierunkiem i prędkością obrotów silnika .....	125
Lista elementów .....	126
Założenia projektowe .....	127
Schemat płytki prototypowej .....	128
Eksperymentowanie .....	129
Podłączanie obwodu do Arduino .....	131
Kod Arduino .....	131
Eksperymentowanie z Arduino .....	134
Podłączanie obwodu do Raspberry Pi .....	134
Kod Raspberry Pi .....	135
Eksperymentowanie z Raspberry Pi .....	136
Inne układy scalone mostków H .....	137
L298N .....	137
TB6612FNG .....	141
Modułowe mostki H .....	141
Projekt: zgniatarka do puszek sterowana za pomocą Arduino .....	142
Lista elementów .....	143
Łączenie obwodu .....	143
Konstrukcja mechaniczna .....	144
Kod Arduino .....	145
Podsumowanie .....	146
<b>9. Serwomechanizmy .....</b>	<b>147</b>
Serwomechanizmy .....	147
Sterowanie pracą serwomechanizmu .....	148
Eksperyment: sterowanie położeniem serwomechanizmu .....	149
Sprzęt .....	149
Lista elementów .....	150
Podłączanie obwodu do Arduino .....	151
Kod Arduino .....	151
Eksperymentowanie z Arduino .....	153
Podłączanie obwodu do Raspberry Pi .....	153

Kod Raspberry Pi .....	154
Eksperymentowanie z Raspberry Pi .....	156
Projekt: tańcząca marionetka Pepe i Raspberry Pi .....	156
Lista elementów .....	156
Założenia projektowe .....	157
Konstrukcja .....	158
Kod .....	163
Korzystanie z tańczącej marionetki .....	165
Podsumowanie .....	165
<b>10. Silniki krokowe .....</b>	<b>167</b>
Silniki krokowe .....	168
Bipolarne silniki krokowe .....	168
Eksperyment: sterowanie pracą bipolarnego silnika krokowego .....	170
Lista elementów .....	171
Założenia projektowe .....	172
Arduino .....	173
Podłączanie obwodu do Arduino .....	173
Kod Arduino (wersja trudniejsza) .....	174
Kod Arduino (wersja łatwiejsza) .....	176
Eksperymentowanie z Arduino .....	178
Raspberry Pi .....	178
Podłączanie obwodu do Raspberry Pi .....	179
Kod Raspberry Pi .....	179
Eksperymentowanie z Raspberry Pi .....	181
Unipolarne silniki krokowe .....	181
Układ tranzystorów Darlingtona .....	182
Eksperyment: sterowanie pracą unipolarnego silnika krokowego .....	183
Obwód .....	184
Lista elementów .....	184
Podłączanie obwodu do Arduino .....	185
Podłączanie obwodu do Raspberry Pi .....	186
Kod .....	186
Sterowanie falowe .....	186
Eksperyment: sterowanie falowe i Raspberry Pi .....	187
Lista elementów .....	187
Podłączanie obwodu do Raspberry Pi .....	188
Kod .....	188
Eksperymentowanie .....	190
Bezszcotkowe silniki prądu stałego .....	190
Podsumowanie .....	191



<b>11. Ogrzewanie i chłodzenie .....</b>	<b>193</b>
Rezystywne komponenty grzejne .....	193
Eksperyment: rozgrzewanie rezystora .....	193
Lista elementów .....	194
Budowa projektu .....	194
Przeprowadzanie eksperymentu .....	194
Projekt: losowy detonator balonów oparty na Arduino .....	195
Lista elementów .....	196
Obwód .....	196
Kod .....	197
Korzystanie z detonatora balonów .....	198
Komponenty grzewcze .....	198
Moc i energia .....	199
Moc a wzrost temperatury .....	199
Gotowanie wody .....	200
Ogniwa Peltiera .....	200
Działanie ogniwa Peltiera .....	200
Stosowanie ogniw Peltiera w praktyce .....	202
Projekt: chłodziarka do napojów .....	203
Lista elementów .....	203
Budowa projektu .....	204
Korzystanie z projektu .....	205
Podsumowanie .....	206
<b>12. Pętle sterujące .....</b>	<b>207</b>
Prosty termostat .....	207
Eksperyment: prosty termostat .....	208
Lista elementów .....	208
Założenia projektowe .....	209
Schemat wykonawczy .....	211
Kod .....	212
Eksperymentowanie .....	214
Histereza .....	216
Regulator PID .....	216
Proporcjonalność (człon P) .....	217
Całkowanie (człon I) .....	218
Różniczkowanie (człon D) .....	219
Dostrajanie regulatora PID .....	219
Eksperyment: termostat PID .....	220
Obwód .....	220
Kod Arduino .....	220

Eksperymentowanie z Arduino .....	223
Podłączanie obwodu do Raspberry Pi .....	227
Kod Raspberry Pi .....	227
Eksperymentowanie z Raspberry Pi .....	231
Projekt: termostatyczna chłodziarka do napojów .....	232
Obwód .....	232
Lista elementów .....	233
Założenia projektowe .....	234
Budowa projektu .....	235
Kod Arduino .....	237
Podsumowanie .....	240
<b>13. Sterowanie prądem przemiennym .....</b>	<b>241</b>
Sterowanie pracą urządzeń zasilanych prądem przemiennym: teoria .....	242
Czym jest prąd przemienny? .....	242
Przełączniki .....	243
Optoizolator .....	243
Przełączanie mocy przy przejściu przez zero i triaki .....	244
Sterowanie pracą urządzeń zasilanych prądem przemiennym: praktyka .....	245
Moduły przełączników .....	245
Przełączniki statyczne .....	247
Moduł PowerSwitch Tail .....	248
Projekt: przełącznik czasowy sterowany za pomocą Raspberry Pi .....	249
Lista elementów .....	249
Budowa projektu .....	249
Kod .....	250
Korzystanie z projektu .....	251
Podsumowanie .....	251
<b>14. Wyświetlacze .....</b>	<b>253</b>
Paski diodowe .....	253
Eksperyment: sterowanie paskiem diod LED RGB .....	254
Lista elementów .....	254
Podłączanie obwodu do Arduino .....	255
Kod Arduino .....	256
Podłączanie obwodu do Raspberry Pi .....	257
Kod Raspberry Pi .....	259
Wyświetlacze OLED korzystające z magistrali I2C .....	260
Eksperyment: podłączanie modułu wyświetlacza	
korzystającego z magistrali I2C do płytki Raspberry Pi .....	261
Lista elementów .....	261
Potłączenia .....	262

Kod Raspberry Pi .....	262
Eksperymentowanie .....	264
Projekt: dodawanie wyświetlacza do chłodziarki napojów .....	264
Lista elementów .....	264
Połączenia .....	265
Kod Arduino .....	265
Podsumowanie .....	267
<b>15. Dźwięk .....</b>	<b>269</b>
Eksperyment: dźwięk i głośnik bez wzmacniacza .....	269
Lista elementów .....	270
Schemat płytki prototypowej .....	270
Kod Arduino .....	271
Eksperymentowanie z Arduino .....	272
Wzmacniacze .....	273
Eksperyment: odtwarzanie plików dźwiękowych za pomocą Arduino .....	273
Lista elementów .....	273
Tworzenie pliku dźwiękowego .....	274
Kod Arduino .....	275
Eksperymentowanie z Arduino .....	276
Podłączanie Arduino do wzmacniacza .....	276
Odtwarzanie plików dźwiękowych za pomocą Raspberry Pi .....	278
Projekt: Pepe zyskuje głos .....	279
Lista elementów .....	280
Schemat wykonawczy .....	280
Kod Raspberry Pi .....	281
Korzystanie z gadającej maskotki .....	283
Podsumowanie .....	283
<b>16. Internet rzeczy .....</b>	<b>285</b>
Raspberry Pi i framework Bottle .....	285
Projekt: Raspberry Pi i przełącznik sieciowy .....	287
Obwód .....	287
Kod Raspberry Pi .....	287
Korzystanie z przełącznika sieciowego .....	289
Arduino i obsługa sieci .....	289
Projekt: marionetka i Twitter .....	290
Podłączanie Pepe do internetu .....	291
Usługa IFTTT (If This Then That) .....	294
Korzystanie z projektu .....	296
Podsumowanie .....	297


<b>A Komponenty</b> .....	<b>299</b>
Dostawcy .....	299
Rezystory i kondensatory .....	300
Półprzewodniki .....	301
Pozostałe komponenty .....	302
Inne rzeczy przydatne podczas pracy nad projektami .....	303
Konfiguracje złączy czipów .....	303
<b>B Port GPIO płytki Raspberry Pi</b> .....	<b>305</b>
Uwagi .....	306
<b>Skorowidz</b> .....	<b>307</b>

# Silniki, pompy i siłowniki

# 7

W [rozdziale 4](#). rozpoczęliśmy eksperymentowanie z silnikami prądu stałego. Wiele zagadnień związanych ze sterowaniem tego typu silnikami przydaje się podczas sterowania pracą innych urządzeń za pomocą płytek Arduino i Raspberry Pi.

Na rysunku 7.1 przedstawiono kilka silników prądu stałego. Jak widzisz, komponenty te mogą mieć różne kształty i rozmiary.

 

**Rysunek 7.1.** Silniki prądu stałego

Silniki stanowią siłę napędową wielu innych przydatnych urządzeń wyjściowych takich jak pompy i siłowniki liniowe. W tym rozdziale znajdziesz informacje również o tych komponentach.

Podczas lektury podrozdziału „[Eksperyment: sterowanie pracą silnika](#)” znajdującego się w [rozdziale 4](#). dowiedziawsz się, że silniki prądu stałego muszą być zasilane prądem większym od dostarczanego przez piny płytek Raspberry Pi i Arduino, dlatego w celu ich włączania i wyłączania należy korzystać z tranzystorów.

W tym rozdziale dowiesz się, jak można sterować prędkością obrotową silników prądu stałego.

## Działanie silników prądu stałego


Silniki prądu stałego składają się z trzech głównych elementów konstrukcyjnych (rysunek 7.2): magnesów stacjonarnych (statorów) znajdujących się na zewnątrz silnika, a także wirników (ruchomych elementów silnika) i komutatorów.

Wokół wirnika nawinięte są zwoje drutu. Na rysunku 7.2 widać trzy uzwojenia nawinięte na poszczególne gałęzie wirnika. Uzwojenia te są podłączone do komutatora, który zasila cewki prądem o odpowiedniej polaryzacji we właściwym czasie. Silnik obraca się dzięki temu, że cewki odpychają się we właściwym momencie od magnesów stałych tworzących stator.

Komutator składa się z pierścienia podzielonego na segmenty (na rysunku 7.2 widać trzy segmenty) i ze szczotek stykających się z kolejnymi segmentami podczas obracania się wirnika silnika.

Większość małych silników prądu stałego (przykładowe urządzenia pokazano na rysunku 7.1) składa się z trzech uzwojeń.

Przydatną cechą silnika prądu stałego jest to, że po zmianie polaryzacji dostarczanego do niego prądu silnik obraca się w przeciwnym kierunku.

 

Rysunek 7.2. Elementy konstrukcyjne silnika prądu stałego

## Sterowanie prędkością obrotową (PWM)


W rozdziale 6., w podrozdziale „Eksperyment: mieszanie kolorów”, korzystałeś z modulacji czasu trwania impulsu (patrz ramka „Modulacja czasu trwania impulsu” w rozdziale 6), aby regulować jasność diody LED. Technologia ta może być użyta również do sterowania prędkością obrotową silnika.

## Eksperyment: sterowanie prędkością obrotową silnika prądu stałego

W tym eksperymencie będziemy korzystać z tego samego obwodu, którego używaliśmy w podrozdziale „Eksperyment: sterowanie pracą silnika” w rozdziale 4., ale zamiast tylko włączać i wyłączać silnik będziemy sterować jego prędkością obrotową.

### Obwód

Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, wykonaj obwód opisany w rozdziale 4., w podrozdziale „Eksperyment: sterowanie pracą silnika”. Dla przypomnienia przedstawiam schemat tego obwodu na rysunku 7.3.

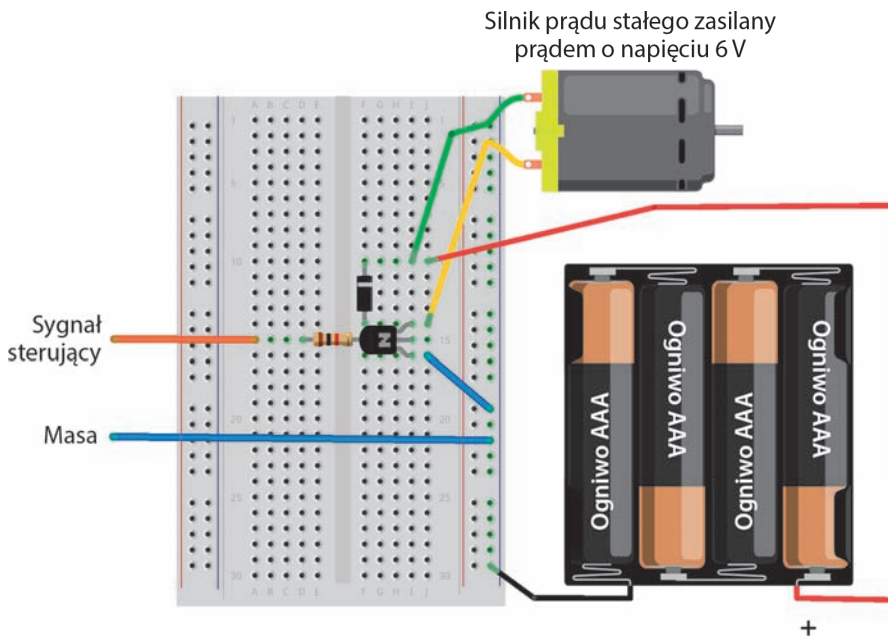


Rysunek 7.3. Schemat wykonawczy obwodu sterującego pracą silnika

### Podłączanie obwodu do Arduino

Podłącz Arduino do płytki obwodu zgodnie z rysunkiem 7.4. Połącz masę płytki prototypowej z pinem *GND* płytki Arduino, a przewód sygnału sterującego podłącz do pinu oznaczonego etykietą *D9*.

### Kod Arduino

Szkic Arduino sterujący pracą tego obwodu jest w folderze [arduino|eksperymenty|pwm\\_silnik](#) (w miejscu, w którym rozpakowałeś archiwum z kodem). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 2., w podrozdziale „Instalowanie szkiców opisanych w tej książce”.

 

Rysunek 7.4. Obwód podłączony do płytki Arduino

Szkic pozwala na definiowanie cyklu roboczego za pomocą monitora portu szeregowego. Czas przeanalizować ten kod:

```
const int controlPin = 9;

void setup() {                                // ❶
  pinMode(controlPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Zdefiniuj cykl roboczy (0-100)");
}

void loop() {                                  // ❷
  if (Serial.available()) {                    // ❸
    int duty = Serial.parseInt();
    if (duty < 0 || duty > 100) {             // ❹
      Serial.println("Od 0 do 100");
    }
    else {
      int pwm = duty * 255 / 100;
      analogWrite(controlPin, pwm);
      Serial.print("Aktualny cykl roboczy ");
      Serial.println(duty);
    }
  }
}
```

- ❶ Funkcja `setup` definiuje pin sterujący (`controlPin`) oraz tryb jego pracy (wyjście), a także uruchamia szeregową transmisję danych za pomocą polecenia `Serial.begin`. Transmisja danych pozwoli na definiowanie cyklu roboczego za pomocą komputera podłączonego do płytki Arduino.



- ② Funkcja `loop()` przy użyciu instrukcji `Serial.available` sprawdza, czy do Arduino dotarły za pośrednictwem interfejsu USB dane czekające na przetworzenie.
- ③ Jeżeli przesłane dane mają formę liczby, to liczba ta jest odczytywana z łańcucha znaków i przekształcana na wartość całkowitą liczbową (`int`) za pomocą funkcji `parseInt`.
- ④ Program sprawdza, czy wartość mieści się w zakresie od 0 do 100. Jeżeli się nie mieści, użytkownik zobaczy komunikat przypominający o tym zakresie w oknie monitora portu szeregowego.

### Tekst i liczby

Bardzo często w projektach opisanych w tej książce będziesz wczytywać liczby wprowadzone na monitorze szeregowym do szkiców Arduino za pomocą powyższej techniki. W związku z tym warto, abyś wiedział, jak działa funkcja `parseInt` i jak przebiega przesyłanie wiadomości do płytki Arduino za pomocą interfejsu USB.

W sekcji „Szeregową transmisja danych” w rozdziale 5. pisałem o tym, że komunikację z płytką Arduino (a także z płytką Raspberry Pi) można nawiązać za pomocą interfejsu szeregowego. Interfejs szeregowy płytki Arduino Uno jest połączony z pinami cyfrowymi oznaczonymi etykietami *DO* i *D1*. Pinów tych nie należy używać w charakterze standardowych złączy wejścia-wyjścia, ponieważ są połączone z szeregowym interfejsem używanym przez płytkę Arduino do komunikacji z komputerem za pośrednictwem kontrolera USB, który pośredniczy w wymianie danych pomiędzy interfejsem USB a bezpośrednim interfejsem szeregowym obsługiwany przez układ Arduino.

Po wpisaniu wiadomości w oknie monitora szeregowego i wysłaniu jej do Arduino wpisany przez


Ciebie tekst jest zamieniany na ciąg bitów (wysokich i niskich impulsów), które odebrane przez Arduino są łączone w ciągi ośmiu impulsów, czyli bajtów. Każdy z tych bajtów jest kodem numerycznym litery alfabetu łacińskiego. Wszystkim cyfrom i literom przypisany jest unikalny kod zdefiniowany przez standard ASCII (ang. *American Standard Code for Information Interchange*).

Szkie Arduino, odebrawszy dane przesłane za pomocą interfejsu szeregowego, może odczytywać je po jednym bajcie (literze) lub skorzystać z funkcji `parseInt`, która odczytuje znaki w formie cyfr, a następnie tworzy z nich liczbę. Na przykład liczba 154 zostanie przesłana jako trzy kolejne znaki: 1, 5 i 4. Funkcja `parseInt` przerywa wczytywanie znaków, gdy trafi na znak końca wiersza, spację lub znak, który nie jest cyfrą, i po odczytaniu trzech powyższych znaków zwraca wartość 154 jako dane typu `int`. Funkcja `parseInt` przerywa wczytywanie znaków również wtedy, gdy po odczytaniu ostatniej liczby nastąpi krótka przerwa w transmisji danych.

Jeżeli wprowadzona liczba znajduje się w zakresie od 0 do 100, jest konwertowana na wartość z zakresu od 0 do 255, a następnie kierowana do funkcji `analogWrite()`, która konfiguruje sygnał PWM. Rozwiązanie to zastosowano, ponieważ funkcja `analogWrite()` przyjmuje wartości definiujące cykl roboczy w zakresie od 0 do 255, gdzie wartość 0 to 0%, a wartość 255 to 100 % cyklu roboczego.

## Eksperymentowanie z Arduino

Podłącz Arduino do komputera, uruchom środowisko programistyczne tej płytki i kliknij ikonę z lupą (*Monitor szeregowy*) znajdującą się w prawym górnym rogu okna (ikonę tę wyróżniono na rysunku 7.5).

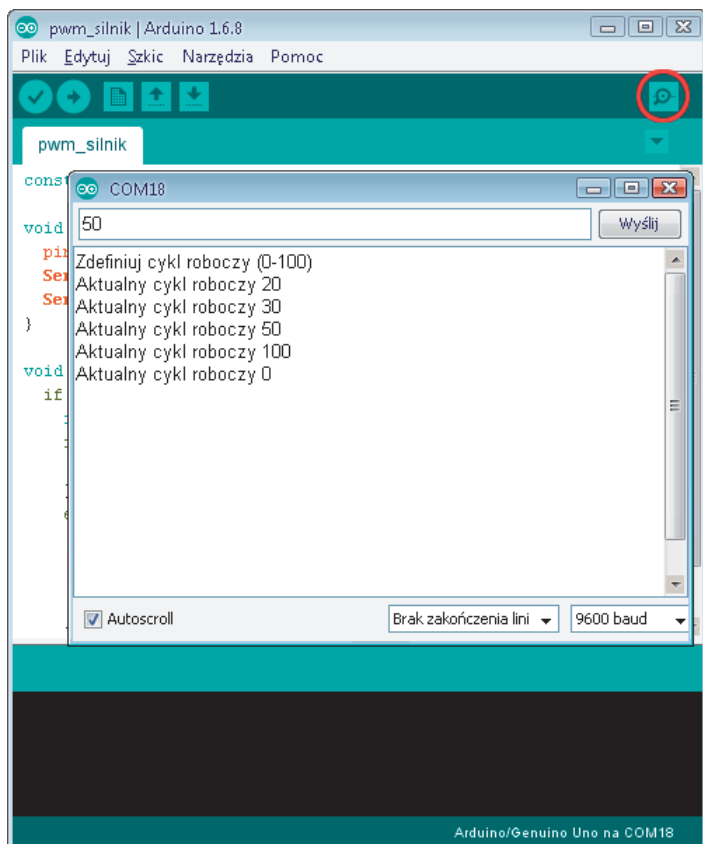

**Rysunek 7.5.** Sterowanie prędkością obrotową silnika za pomocą okna monitora szeregowego

Zostaniesz poproszony o zdefiniowanie cyklu roboczego, czyli podanie wartości z zakresu od 0 do 100. Poeksperymentuj, wprowadzając różne wartości, i zobacz, jak wpływają na prędkość obrotową silnika.


Wprowadzanie niskich wartości takich jak 10 czy 20 może sprawić, że wirnik silnika przestanie się obracać, a silnik zacznie wydawać charakterystyczny terkot świadczący o tym, że dopływa do niego zbyt mało mocy, aby pokonać wewnętrzne siły tarcia i wprawić go w ruch.

Jeżeli planujesz zastosowanie silnika do czegoś praktycznego, zaprezentowany szkic pozwoli Ci określić minimalną wartość cyklu roboczego pracy silnika.

W celu przerwania pracy silnika zdefiniuj zerową wartość cyklu roboczego.

## Podłączanie obwodu do Raspberry Pi

Podłącz płytkę obwodu do Raspberry Pi zgodnie z rysunkiem 7.6. Skorzystaj z przewodów połączeniowych, które z jednej strony są zakończone wtykami męskimi, a z drugiej żeńskimi, i połącz masę płytki z jednym z pinów oznaczonych etykietą *GND*, a przewód sygnału sterującego podłącz do pinu nr 18.

 

Rysunek 7.6. Obwód podłączony do płytki Raspberry Pi

## Kod Raspberry Pi

Konstrukcja kodu wykonywanego przez płytkę Raspberry Pi przypomina konstrukcję szkicu Arduino. W przypadku płytki Raspberry Pi program poprosi Cię o podanie wartości cyklu roboczego, zgodnie z którą będzie sterował pinem nr 18.

Program napisany w Pythonie sterujący pracą tego obwodu jest w pliku [pwm\\_silnik.py](#) umieszczonym w folderze [pythonleksperymenty](#). Informacje dotyczące instalowania programów w Pythonie wykorzystywanych w projektach opisanych w tej książce znajdziesz w [rozdziale 3.](#), w podrozdziale „Kod zaprezentowany w tej książce”. Czas przeanalizować kod:

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

control_pin = 18    # ❶

GPIO.setup(control_pin, GPIO.OUT)
motor_pwm = GPIO.PWM(control_pin, 500) # ❷
motor_pwm.start(0) # ❸

try:
    while True:
        # ❹
        duty = input('Zdefiniuj cykl roboczy (0-100): ')
        if duty < 0 or duty > 100:
            print('Od 0 do 100!')
        else:
            motor_pwm.ChangeDutyCycle(duty)
```

```
finally:  
    print("Czyszczenie")  
    GPIO.cleanup()
```

- ❶ Pierwsza część kodu jest taka sama jak początek programu opisanego w podrozdziale „[Eksperyment: sterowanie pracą silnika](#)” (rozdział 4.).
- ❷ W tej linii pin jest przełączany w tryb pracy wyjścia PWM. Biblioteka `RPi.GPIO` pozwala na użycie każdego z pinów gniazda GPIO jako wyjścia PWM. Parametr 500 określa częstotliwość pracy układu PWM równą 500 Hz (impulsów na sekundę).
- ❸ Sygnał PWM nie jest generowany aż do momentu wywołania polecenia start. Parametr tego polecenia określa początkową wartość cyklu roboczego. Przypisaliśmy mu wartość równą 0, ponieważ chcemy, aby nasz silnik na początku był wyłączony.
- ❹ W głównej pętli program prosi użytkownika o zdefiniowanie wartości cyklu roboczego (`duty`) za pomocą polecenia `input`, a następnie sprawdza, czy wprowadzona wartość mieści się w zakresie od 0 do 100. Jeżeli warunek ten jest spełniony, wartość jest przekazywana do funkcji `ChangeDutyCycle`.

## Eksperymentowanie z Raspberry Pi

Uruchom program z uprawnieniami administratora i skorzystaj z polecenia `sudo`, żeby poeksperymentować z różnymi wartościami cyklu roboczego. Program powinien zmieniać prędkość obrotową silnika, tak jak to miało miejsce w przypadku szkicu Arduino:

```
pi@raspberrypi ~/python/eksperymenty $ sudo python pwm_silnik.py  
Zdefiniuj cykl roboczy (0-100): 50  
Zdefiniuj cykl roboczy (0-100): 10  
Zdefiniuj cykl roboczy (0-100): 100  
Zdefiniuj cykl roboczy (0-100): 0  
Zdefiniuj cykl roboczy (0-100):
```

## Sterowanie silnikami prądu stałego za pomocą przekaźników

---

Jeżeli płytka Arduino lub Raspberry Pi ma tylko okazjonalnie włączać i wyłączać silnik, możesz skorzystać z przekaźnika. Co prawda rozwiązanie to uważane jest za staromodne, ale ma wiele zalet:

- Jest proste i wymaga tylko kilku komponentów.
- Pozwala na solidne odizolowanie silników generujących zakłócenia od delikatnej elektroniki sterującej płytek Arduino i Raspberry Pi.
- Daje możliwość sterowania przepływem prądu o wysokim natężeniu (w przypadku zastosowania odpowiedniego przekaźnika).
- Umożliwia korzystanie z gotowych modułów przekaźników przygotowanych z myślą o pracy z Raspberry Pi lub Arduino.

Oto wybrane wady zastosowania przekaźnika lub modułu z przekaźnikami:

- Przekaźniki są dość duże.
- Rozwiązanie to pozwala tylko na włączanie i wyłączanie silnika, a nie na sterowanie jego prędkością obrotową.


- Przełączniki są urządzeniami elektromechanicznymi zaprojektowanymi zwykle z myślą o przepracowaniu 10 000 000 operacji przełączania. Później mogą ulec uszkodzeniu.

### Przełącznik elektromechaniczny


Na rysunku 7.7 przedstawiono najpopularniejszy typ przełącznika — tak zwaną kostkę (kształt tego przełącznika jest zbliżony do kostki cukru, ale zwykle ma czarny kolor).

Ogólna zasada działania przełącznika elektromagnetycznego polega na tym, że gdy przez jego cewkę

 plynie prąd (o natężeniu około 50 mA), cewka ta działa jak elektromagnes i zwiiera dwa metalowe styki działające jak włącznik. Przez te styki może płynąć prąd o znacznie większym napięciu i natężeniu (nawet dziesiątek amperów).



Schemat przełącznika

 

Obudowa przełącznika



Przełącznik typu kostka

Rysunek 7.7. Przełączniki

W tym rozdziale skorzystamy z przełącznika w celu włączania i wyłączania silnika, ale tak naprawdę przełącznik może być użyty do sterowania pracą dowolnego urządzenia elektrycznego.


Przełączniki tego typu określa się mianem przełączników przełączających jeden biegun (SPCO). Są wyposażone w trzy, a nie w dwa zaciski: zacisk wspólny (zwykle oznaczony etykietą *COM*), zacisk normalnie otwarty (*NO*) i zacisk normalnie zamknięty (*NC*). Termin „normalnie” oznacza „bez dopływu prądu do cewki przełącznika”, a więc styki *NO* i *COM* będą otwarte (rozwarłe) aż do podłączenia cewki przełącznika do prądu. Zacisk *NC* działa odwrotnie, co oznacza, że zaciski *NC* i *COM* będą normalnie połączone, ale po podłączeniu cewki przełącznika do prądu zostaną rozwarłe.

Ogólnie rzecz biorąc, w celu włączania i wyłączania urządzeń korzysta się tylko z zacisków *NO* i *COM*.

## Sterowanie pracą przełącznika za pomocą płytek Arduino i Raspberry Pi

Z płytkami Arduino i Raspberry Pi mogą współpracować przełączniki, których cewki są przeznaczone do używania pod napięciem 5 V. Aby można było podłączyć cewki przełączników pobierających zbyt dużo prądu (około 50 mA) bezpośrednio do pinów płytki Arduino lub Raspberry Pi, a więc w celu sterowania pracą przełącznika, należy skorzystać z tranzystora.

Na rysunku 7.8 przedstawiono schemat ideowy obwodu sterującego pracą przełącznika.

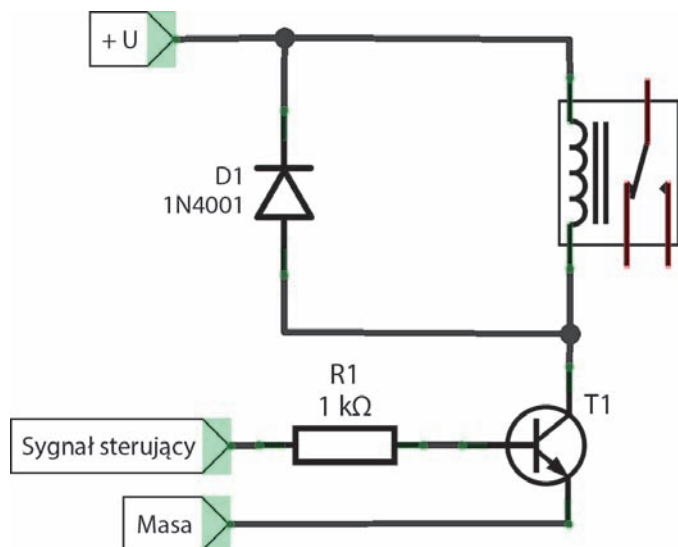

**Rysunek 7.8.** Sterowanie pracą przekaźnika za pośrednictwem małego tranzystora

Cewka przekaźnika przystosowana do pracy pod napięciem 5 V pobiera prąd o natężeniu 50 mA. To nieco przerasta możliwości pinów GPIO płytek Arduino i Raspberry Pi. W związku z tym, podobnie jak w podrozdziale „Eksperyment: sterowanie pracą silnika” (rozdział 4.), skorzystasz z pośrednictwa małego tranzystora (tym razem odbiornikiem podłączonym do tranzystora będzie przekaźnik, a nie silnik).

Takie rozwiązanie ma sens tylko wtedy, gdy silnik (lub inny odbiornik, którego pracą chcesz sterować) charakteryzuje się poborem tak dużego prądu, że nie można sterować nim bezpośrednio za pomocą tranzystora.

Cewka przekaźnika podczas włączania i wyłączania może generować impulsy napięcia, podobnie jak ma to miejsce w przypadku silnika, a więc na schemacie obwodu ponownie znalazła się dioda.

Ze schematu przedstawionego na rysunku 7.8 wynika, że obwód, którego pracą steruje przekaźnik, jest całkowicie odizolowany galwanicznie od cewki. W związku z tym odbiornik podłączony do przekaźnika będzie w mniejszym stopniu zakłócał pracę płytki Arduino i Raspberry Pi.


Cewka przekaźnika pobiera prąd o natężeniu zaledwie 50 mA, a więc możemy ją z powodzeniem podłączyć do prostego tranzystora 2N3904, który kosztuje zaledwie kilkadziesiąt groszy.

## Moduły przekaźników

Jeżeli w swoim projekcie chcesz sterować pracą kilku urządzeń i może to ograniczyć się tylko do włączania i wyłączania, to warto, abyś rozważył zakup modułu przekaźników (rysunek 7.9).

Moduły tego typu znajdziesz w popularnych internetowych serwisach aukcyjnych i w sklepach. Są tanie i zawierają przekaźniki oraz tranzystory, a także małe diody LED sygnalizujące pracę poszczególnych przekaźników. W związku z tym moduły takie mogą być podłączone bezpośrednio do płytki Raspberry Pi lub Arduino.

Nie musisz korzystać ze wszystkich przekaźników znajdujących się w module. W razie potrzeby z pewnością znajdziesz moduły zawierające więcej niż 8 przekaźników.

 

Rysunek 7.9. Moduł przekaźników z 8 kanałami

Moduły te są zwykle wyposażone w następujące złącza:

- *GND* (masa).
- *VCC* lub *5V* — pin ten należy połączyć z wyjściem napięcia 5 V płytki Arduino lub Raspberry Pi. Złącze to zasila cewki aktywowanych przekaźników.
- *Data* — złącza oznaczone tą etykietą służą do sterowania pracą poszczególnych przekaźników. Czasami są dodatkowo oznaczone etykietą *active high*, która świadczy o tym, że cewki przekaźników są włączane po podaniu wysokiego sygnału. Etykieta *active low* oznacza, że cewki przekaźników są włączane po podaniu niskiego sygnału.

Moduły przekaźników zawierają ponadto rząd zacisków śrubowych, które są połączone bezpośrednio ze stykami przekaźników.

## Eksperyment: sterowanie pracą silnika elektrycznego za pośrednictwem modułu przekaźników

W tym eksperymencie będziesz włączać i wyłączać silnik elektryczny za pośrednictwem przekaźnika.

W projekcie będziemy korzystać z jednego przekaźnika, a więc możesz kupić moduł mniejszy od mojego (pracowałem z modułem, na którym znajduje się 8 przekaźników).

### Lista elementów


Oto lista elementów, które są niezbędne do przeprowadzenia tego eksperymentu, niezależnie od tego czy korzystasz z Arduino, Raspberry Pi, czy masz obie te płytki:

Element	Źródło
Maly silnik prądu stałego przystosowany do pracy pod napięciem 6 V	Adafruit: 711
Moduł przekaźników	Allegro
Koszyk na 4 baterie AA (6 V)	Adafruit: 830
Przewody połączeniowe pasujące do wybranego modułu przekaźników	Patrz <a href="#">dodatek A</a>

Niektóre moduły przekaźników są wyposażone w piny, a niektóre w gniazda połączeniowe. W celu podłączenia modułu z męskimi pinami do płytki Arduino będziesz potrzebował przewodów z jednej strony zakończonych końcówkami żeńskimi, a z drugiej męskimi (Adafruit: 826), aby połączyć taki moduł z Raspberry Pi, powinienś użyć przewodów z końcówkami żeńskimi (Adafruit 266).

## Łączenie obwodu

Schemat ideowy tego obwodu umieściłem na rysunku 7.10.

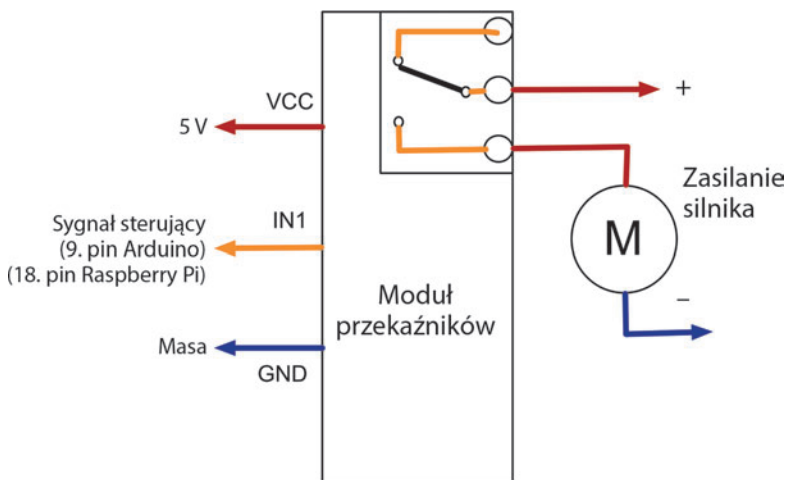

**Rysunek 7.10.** Schemat ideowy obwodu sterującego pracą silnika prądu stałego za pomocą modułu przekaźników

Styki wewnątrz przełącznika działają jak przełącznik, który może znajdować się w jednym z dwóch położeń. Przełącznik jest wyposażony w złącze **normalnie otwarte (NO)** i **normalnie zamknięte (NC)**. Gdy do cewki nie dopływa prąd, zacisk wspólny (**COM**) jest połączony z zaciskiem normalnie zamkniętym. Podczas przepływu prądu przez cewkę przełącznika przełącznik zostaje przestawiony w drugie położenie, a zacisk wspólny jest wtedy połączony z zaciskiem normalnie otwartym.

Kod uruchomiony na Arduino i Raspberry Pi jest prawie identyczny jak przedstawiony w podrozdziale „[Eksperyment: sterowanie pracą silnika](#)” (rozdział 4.). Różnicę w działaniu programów zauważysz tylko wtedy, jeżeli Twój moduł podobnie jak mój aktywuje przekaźniki przy niskim sygnale.



## Kod Arduino

Szkic Arduino sterujący pracą tego projektu jest w folderze `arduino\eksperymenty\przekaznik` (w miejscu, w którym rozpakowałeś archiwum z kodem). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w [rozdziale 2.](#), w podrozdziale „[Instalowanie szkiców opisanych w tej książce](#)”.

Szkic włącza przekaźnik (a więc i silnik) na 5 sekund, wyłącza go na kolejne 2 sekundy i powtarza te operacje. Przeanalizuj kod tego programu:

```
const int controlPin = 9;

void setup() {
  pinMode(controlPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(controlPin, LOW); // ❶
  delay(5000);
  digitalWrite(controlPin, HIGH);
  delay(2000);
}
```

- ❶ Kod jest praktycznie taki sam jak w podrozdziale „[Eksperyment: sterowanie diodą LED](#)” (rozdział 4.). Jediną różnicę stanowi to, że parametry LOW i HIGH są przekazywane do funkcji `digitalWrite` w sposób odwrotny. Jeżeli po uruchomieniu programu zauważysz, że silnik jest włączany na 2 sekundy i wyłączany na 5 sekund, to znaczy, że Twój moduł aktywuje przekaźniki przy wysokim sygnale i powinieneś zamienić parametry LOW i HIGH (tak jak były używane w podrozdziale „[Eksperyment: sterowanie diodą LED](#)”).

## Kod Raspberry Pi

Program napisany w Pythonie sterujący pracą tego układu znajdziesz w pliku `przekaznik.py` umieszczonym w folderze `python\eksperymenty` (szukaj go w miejscu, w którym rozpakowałeś archiwum z kodem).

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

control_pin = 18

GPIO.setup(control_pin, GPIO.OUT)

try:
    while True:
        GPIO.output(control_pin, False)
        time.sleep(5)
        GPIO.output(control_pin, True)
        time.sleep(2)

finally:
    print("Czyszczenie")
    GPIO.cleanup()
```

## Wybieranie właściwego silnika

Silniki prądu stałego mają różne kształty i rozmiary. Wybierając silnik do swojego projektu, musisz znaleźć model o odpowiedniej mocy. Dwa najważniejsze parametry, które należy wziąć pod uwagę, decydując się na zakup silnika, to siła, jaką może on wygenerować (jego moment obrotowy), i jego maksymalna prędkość obrotowa.

Jeżeli silnik obraca się szybciej, niż tego potrzebujesz, ale generuje za mały moment obrotowy, możesz rozwiązać ten problem za pomocą przekładni.


### Moment obrotowy

Moment obrotowy określa siłę generowaną przez silnik. Im wyższa wartość momentu, tym większa siła generowana przez obracający się wał silnika.

Moment obrotowy to iloczyn siły i odległości. Siła jest mierzona w niutonach (N), a odległość w metrach (m). Siła momentu obrotowego jest często definiowana jako siła wymagana do podniesienia pewnej masy.

Odległość jest brana pod uwagę, ponieważ im dalej od wału silnika, tym mniej siły silnik może wygenerować. Jeżeli silnik charakteryzuje się na przykład momentem obrotowym 1 Nm (niuton · metr), to będzie w stanie utrzymać masę 1 kg (co odpowiada sile 10 N) w odległości 0,1 m od środka wału. Silnik nie będzie w stanie podnieść tej masy na większą wysokość, ale jednocześnie masa ta nie będzie spadać. Ten sam silnik przy dziesięciokrotnie większej odległości masy od osi będzie w stanie utrzymać dziesięciokrotnie mniejszą masę.

Na rysunku 7.11 pokazano zależność pomiędzy masą i odległością od osi silnika.

 

Rysunek 7.11. Moment obrotowy (w skrócie)


## Prędkość obrotowa

Silniki prądu stałego osiągają dość wysokie prędkości obrotowe. W związku z tym bardzo często paruje się je z przekładniami (silniki z wbudowanymi przekładniami określamy mianem silników przekładniowych, opiszę je w kolejnych sekcjach). Standardowy wał silnika zasilanego prądem stałym o niskim napięciu obraca się z prędkością 10 000 obrotów na minutę. Wał takiego silnika obraca się około 166 razy w ciągu sekundy.

Podczas lektury tej książki poznałeś już sposoby zmniejszania prędkości obrotowej silnika elektrycznego, ale techniki te wpływają również na energię dostarczaną do silnika, co zmniejsza generowany przez niego moment obrotowy.

## Przekładnie

Przekładnie pozwalają na zwiększenie momentu obrotowego przy zmniejszeniu prędkości obrotowej. Jeżeli skorzystałbyś z przekładni dającej przełożenie 5:1 (zobacz rysunek 7.12), w której jedna zębatka miałaby 50 zębów, a druga 10 zębów, to na każde pięć obrotów silnika przypadałby tylko jeden obrót wyjściowego wału przekładni, ale moment obrotowy na wyjściu przekładni byłby dziesięciokrotnie większy od dostępnego bezpośrednio na silniku.

 

Rysunek 7.12. Koła zębate przekładni

## Silniki przekładniowe

Silniki są w praktyce tak często parowane z przekładniami, że rozsądnym rozwiązaniem jest zakup silnika przekładniowego, czyli silnika zamkniętego we wspólnej obudowie z przekładnią.

Firma Pololu (<http://www.pololu.com>) ma w swojej ofercie szeroki wybór silników przekładniowych.

Jeżeli chcesz zaoszczędzić na zakupie takiego silnika, rozważ model z plastikowymi kołami zębatymi, które są co prawda mniej wytrzymałe od kół wykonanych z metalu, ale generują taki sam moment obrotowy.

## Pompy

Wewnątrz pompy znajduje się zwykle silnik prądu stałego lub bezszczotkowy silnik prądu stałego (więcej informacji na temat tego komponentu znajdziesz w [rozdziale 10.](#), w podrozdziale „[Bezczotkowy silnik prądu stałego](#)”) napędzający mechanizm przeganiający ciecz z miejsca na miejsce.

Do najpopularniejszych pomp używanych przez majsterkowiczów należą pompa przewodowa (perystaltyczna) i pompa wirowa. Porównano je na rysunku 7.13 (pompa przewodowa znajduje się po lewej stronie).



Rysunek 7.13. Pompa przewodowa (po lewej) i pompa wirowa (po prawej)

Obie pompy są wyposażone w silniki prądu stałego, ale pracują w inny sposób. Pompy przewodowe stosuje się wtedy, gdy potrzebny jest powolny i miarowy przepływ. Pompy wirowe używane są, gdy ważna jest prędkość przepompowywania cieczy.


### Pompy przewodowe

Pompy perystaltyczne są zaprojektowane z myślą o miarowym poruszaniu cieczami. W praktyce stosuje się je często w urządzeniach medycznych i badawczych w celu poruszania dość precyzyjnie odmierzonymi objętościami cieczy. Aby zwiększyć precyzję pracy tych pomp, do ich napędzania stosuje się silniki krokowe (zobacz [rozdział 10.](#)).

Na rysunku 7.14 przedstawiono działanie pompy przewodowej.

Wewnątrz takiej pompy znajduje się silnik przekładniowy obracający rolki ściskające giętki wąż, w wyniku czego dochodzi do przemieszczania się płynu wewnątrz węża. Nie powinno nikogo dziwić, że rurka w wyniku ciągłego ściskania w końcu się zużyje i będzie wymagać wymiany. Pompy przewodowe są zwykle skonstruowane tak, aby umożliwić wymianę tego elementu.

Po podłączeniu silnika przekładniowego pompy przewodowej do wyjścia obsługującego technologią PWM i mostka H (ten komponent zostanie opisany w [rozdziale 8.](#)) będziesz mógł sterować ilością przepompowywanej cieczy, a także kierunkiem jej przepływu.

 

Rysunek 7.14. Działanie pompy przewodowej

Pompa przewodowa nie wymaga dodatkowego odpowietrzania podczas rozruchu: jeżeli zostanie umieszczona nieco wyżej od zasobnika z cieczą, wytwarzane przez nią podciśnienie będzie w stanie zassać wodę do pompy i uruchomić proces pompowania.

### Objęściowe natężenie przepływu

Objęściowe natężenie przepływu określa objętość cieczy, która może zostać przepompowana przez pompę w jednostce czasu. Objętość cieczy i czas mogą być zdefiniowane w kilku różnych jednostkach. Mała pompa przewodowa może charakteryzować się objęściowym natężeniem przepływu na poziomie 50 ml/min (milimetrów/minutę). Pompa wirowa przeznaczona do podlewania ogrodu — objęściowym natężeniem przepływu na poziomie 5 l/min (litrów/minutę).


## Pompa wirowa

Jeżeli bardziej zależy Ci na szybkim przepompowaniu cieczy, to lepiej, abyś zamiast pompy przewodowej zastosował pompę wirową. Na rysunku 7.15 przedstawiono działanie najpopularniejszego rodzaju pompy wirowej, czyli pompy odśrodkowej.

Ciecz jest zasysana do pompy przez otwór znajdujący się z przodu (rysunek 7.15) na osi silnika napędzającego wirnik. Wirnik generuje siłę odśrodkową, w wyniku czego ciecz wyrzucana jest na zewnątrz, na obudowę pompy (jest kierowana do wylotu).

Pompy wirowe nie potrafią odpowietrzyć się samodzielnie: podczas rozruchu ciecz musi znajdować się na wysokości wlotu. W przeciwieństwie do pomp przewodowych pompy wirowe umożliwiają przepływ cieczy, gdy są wyłączone. Niektóre z tego typu pomp są przeznaczone do ogrodowych sadzawek lub akwariów i mogą zostać całkowicie zanurzone w wodzie.

W przeciwieństwie do pomp przewodowych pompy wirowe nie mogą odwracać kierunku przepływu pompowanej cieczy. Niektóre z nich są wyposażone w bezszczotkowy silnik prądu stałego i elektronikę sterującą jego pracą zamkniętą w tej samej obudowie, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie maksymalnej mocy przy małych wymiarach urządzenia.

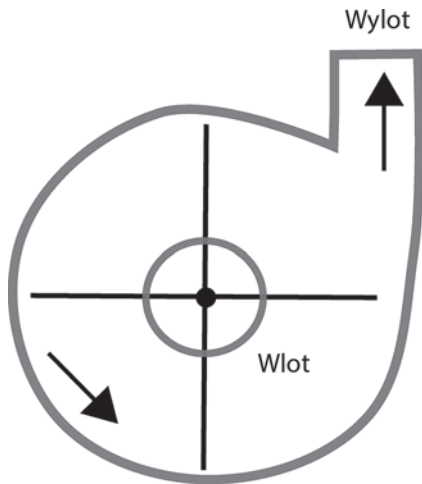

Rysunek 7.15. Działanie pompy wirowej

## Projekt: podlewanie roślin przy użyciu Arduino

Ten prosty projekt sterowany za pomocą Arduino (zobacz rysunek 7.16) służy do codziennego podlewania rośliny określoną ilością wody, która jest dostarczana za pośrednictwem pompy przewodowej (przyda się wszystkim wyjeżdżającym na wakacje).




Rysunek 7.16. Urządzenie podlewające domowe kwiaty

W projekcie opisanym w tym podrozdziale nie wykorzystano układu mierzącego czas. Zamiast niego zastosowano układ mierzący natężenie światła: rośliny są podlewane, gdy się ściemnia.

## Założenia projektowe

Na rysunku 7.17 pokazano schemat ideowy tego projektu.

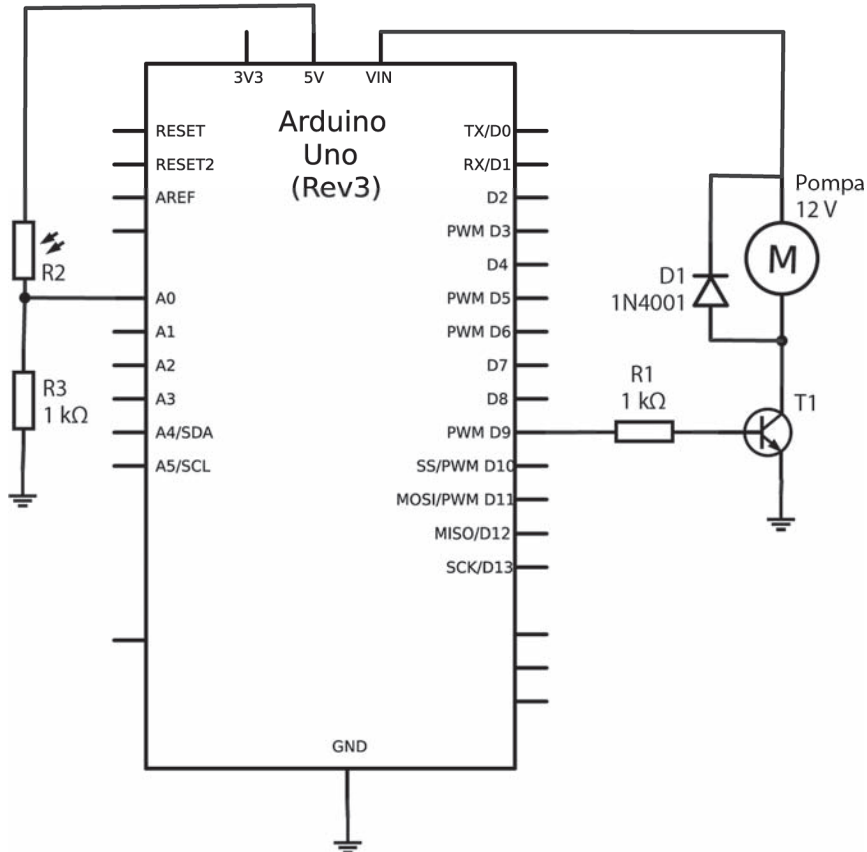

Rysunek 7.17. Schemat ideowy urządzenia podlewającego domowe kwiaty

Płytkę Arduino włącza i wyłącza silnik pompy za pośrednictwem tranzystora MPSA14. Dioda *D1* chroni płytkę przed skokami napięcia.

Po lewej stronie schematu znajdują się fotorezystor i standardowy rezystor, które tworzą dzielnik napięcia umożliwiający pomiar natężenia światła na złączu analogowym *A0* płytki Arduino.

Im więcej światła pada na fotorezystor, tym mniejsza jest jego rezystancja, co powoduje zbliżanie się napięcia odbieranego przez pin *A0* do poziomu 5 V.

Obwód jest dość prosty do zbudowania. Najtrudniejszą rzeczą będzie przylutowanie przewodów do zacisków silnika pompy (większość pomp nie jest wyposażona w przewody połączeniowe).

## Lista elementów

Oto lista elementów, które są niezbędne do wykonania tego projektu:

Symbol	Element	Źródło
	Płytki Arduino Uno	
T1	Tranzystor MPSA14 w układzie Darlingtona	Mouser: 833-MPSA14-AP
R1, R3	Rezystory 1 k $\Omega$	Mouser: 291-1k-RC
R3	Fotorezystor (1 k $\Omega$ )	Adafruit: 161 Sparkfun: SEN-09088
D1	Dioda 1N4001	Adafruit: 755 Sparkfun: COM-08589 Mouser: 512-1N4001
	Pompa perystaltyczna (przewodowa) 12 V	Allegro
	Bezstykowa płytka prototypowa (400 otworów montażowych)	Adafruit: 64
	Przewody połączeniowe obustronnie zakończone wtykami męskimi (tylko płytka Arduino)	Adafruit: 758
	Rurka pasująca do pompy o długości około 1m	Sklep budowlany
	Zasilacz dostarczający prąd o napięciu 12 V i natężeniu 1 A z wtykiem pasującym do płytki Arduino	Botland: ZAS-05045
	Duży pojemnik na wodę	
	Drut połączeniowy o średnicy 0,6 mm (do przylutowania do zacisków silnika pompy)	Adafruit: 1311

W tym projekcie zdecydowałem się na zastosowanie pompy przewodowej przeznaczonej do użycia w akwariach, która jest tania, a jej zakup nie powinien sprawiać problemów.

Rurki, z których korzystałem, pochodzą z zestawu do podlewania znalezionej w markecie budowlanym. Do rurek dołączone były plastikowe złączki, które doskonale sprawdziły się podczas łączenia rurek wychodzących z pompy z rurkami stanowiącymi ich przedłużenie. Połączenia muszą być szczelne. W przeciwnym wypadku pompa nie będzie działać.

## Budowa projektu

Projekt wymaga wykonania prostych prac związanych z przygotowaniem płytki obwodu, a także pomajsterkowania w celu przystosowania zbiornika na wodę.


### Krok 1: Przylutuj przewody do silnika

Przylutuj przewody do zacisków silnika pompy (oczywiście czynność tę wykonaj, jeżeli pompa nie została wyposażona w fabryczne przewody zasilające). Przewody muszą być na tyle długie, aby połączyć pompę z płytką prototypową i Arduino. Przyjmij, że odpowiednią długością będzie 0,5 m.



## Krok 2: Połącz obwód na płytce prototypowej

Zamontuj komponenty obwodu na płytce prototypowej, korzystając ze schematu wykonawczego przedstawionego na rysunku 7.18.

 

Rysunek 7.18. Schemat wykonawczy obwodu sterującego procesem podlewania kwiatów

Upewnij się, że tranzystor i dioda są zwrócone we właściwym kierunku.

## Krok 3: Przyczep rurki do pompy

Potrzebujesz dwóch rurek. Jedna z nich powinna sięgać od pojemnika z wodą do wlotu pompy (rurkę tę należy wprowadzić do pojemnika z wodą od góry, tak aby sięgała dna). Druga rurka musi połączyć wylot pompy z rośliną, którą chcesz podlewać. Na rysunku 7.19 pokazano pompę z doczepionymi rurkami.



Rysunek 7.19. Pompa, do której podłączono rurki

Zwykle na obudowie pompy nie znajdują się żadne etykiety oznaczające wlot i wylot, ale kierunek pracy pomp przewodowych jest odwracalny, więc jeżeli okaże się, że Twoja pompa zasysa, a nie podlewa, to zamiast zamieniać ze sobą rurki możesz zamienić ze sobą przewody zasilające.

#### Krok 4: Wykonaj pozostałe prace

Podczas pracy nad projektem odkryłem, że wygodnym rozwiązaniem jest zamontowanie pompy na górze zbiornika z wodą, tak aby głowica pompy była wciśnięta w jego otwór (silnik będzie wtedy zwrócony ku górze, rurka zasysająca wodę zwrócona w dół, a rurka, którą woda ma płynąć do rośliny, będzie zwrócona w bok). W celu zamontowania pompy w ten sposób musiałem naciąć nieco szyjkę pojemnika na mleko, którego użyłem w charakterze zbiornika z wodą.

Na rysunku 7.16 pokazano moją wersję tego projektu. Jeżeli chcesz, możesz zamontować pompę u dołu, obok płytki z obwodem, ale wtedy będziesz musiał przyczepić do niej dłuższą rurkę.

## Kod Arduino

Szkic Arduino sterujący pracą tego obwodu znajdziesz w folderze *arduino/projekty/podlewanie* (w miejscu, w którym rozpakowałeś archiwum z kodem). W folderze *projekt* umieszczono również szkic *podlewanie\_test* pozwalający na wykalibrowanie czujnika światła.

```
const int motorPin = 9;    // ❶
const int lightPin = A0;

const long onTime = 10 * 1000; // 60 sekund ❷
const int dayThreshold = 200; // ❸
const int nightThreshold = 70;

boolean isDay = true; // ❹

void setup() {
    pinMode(motorPin, OUTPUT);
}

void loop() { // ❺
    int lightReading = analogRead(lightPin);
    if (isDay && lightReading < nightThreshold) { // Ściemniło się. ❻
        pump();
        isDay = false;
    }
    if (!isDay && lightReading > dayThreshold) { // ❼
        isDay = true;
    }
}

void pump() { // ❸
    digitalWrite(motorPin, HIGH);
    delay(onTime);
    digitalWrite(motorPin, LOW);
}
```

- ❶ Na początku szkicu znajdują się definicje dwóch pinów Arduino, z których korzystamy: pinu sterującego pracą silnika i wejścia analogowego fotorezystora mierzącego natężenie światła (`lightPin`).

- 2 Stała `onTime` określa czas pracy pompy włączanej co wieczór. Podczas testowania projektu pompa nie powinna pracować zbyt długo, dzięki czemu nie będziesz musiał czekać na zakończenie całego procesu.

Najciekawszą częścią szkicu jest kod wykrywający zmierzch. Płytką Arduino nie ma wbudowanego zegara czasu rzeczywistego, więc jeżeli nie podłączysz do niej takiego zegara w formie zewnętrznego modułu, to mikrokontroler nie będzie wiedział, która jest godzina. W tym projekcie chcemy, aby roślina była podlewana raz dziennie, dlatego wykrycie zmierzchu jest dobrym czynnikiem uruchamiającym proces podlewania. Po podlaniu rośliny mikrokontroler powinien odczekać kolejny dzień (przezekać długi okres jasności).

- 3 W celu odróżnienia dnia od nocy zdefiniowano dwie stałe: `dayThreshold` i `nightThreshold`. Prawdopodobnie będziesz musiał zmienić te wartości i dostosować je do warunków panujących w miejscu, w którym znajduje się Twoja roślina, oraz do czułości fotorezystora. Ogólnie rzecz biorąc, mikrokontroler rozpoznaje dzień po tym, że natężenie światła jest większe od wartości progowej `dayThreshold`. Noc jest rozpoznawana po natężeniu światła mniejszym od `nightThreshold`. Dlaczego zastosowano dwa progi, a nie jeden? Ponieważ o zmierzchu, gdy zaczyna robić się ciemno, natężenie światła może oscylować przez chwilę w okolicy wartości `dayThreshold`, co mogłoby wywołać wielokrotną aktywację procesu podlewania.
- 4 Zmiennej logicznej `isDay` przypisywana jest wartość określająca, czy jest dzień. Jeżeli zmiennej przypisana jest wartość `true`, szkic zakłada, że jest dzień.
- 5 W funkcji `loop` znajduje się kod logiki określającej konieczność podlania rośliny. Kod ten na początku odczytuje natężenie światła.
- 6 Jeżeli obecnie jest dzień, ale poziom natężenia światła spadł poniżej progu `nightThreshold`, to właśnie się ściemniło, a więc kod wywołuje funkcję sterującą pompą w celu podlania rośliny. Następnie zmiennej `isDay` przypisywana jest wartość `false` w celu określenia tego, że jest noc i na razie roślina nie powinna być powtórnie podlana.
- 7 Drugie polecenie `if` znajdujące się w funkcji `loop` sprawdza, czy jest noc (`!isDay`) i czy poziom natężenia światła jest większy od progu `dayThreshold`. Gdy oba warunki są spełnione, zmiennej `isDay` przypisywana jest wartość logiczna `true`.
- 8 Funkcja `pump` włącza pompę, odczekuje czas określony przez wartość zmiennej `onTime` i przerywa proces pompowania.

## Korzystanie z projektu

Zanim uruchomisz właściwy szkic, do pamięci Arduino załaduj program testowy [podlewanie\\_test.ino](#). Pozwoli to na ustalenie właściwych wartości `dayThreshold` i `nightThreshold`. Załaduj szkic do pamięci Arduino i otwórz okno monitora szeregowego.

Na ekranie powinieneś zobaczyć serię wartości będących bieżącymi odczytami z czujnika światła. Zapisz wartości odczytywane w dzień, gdy pogoda jest dość pochmurna. Do zmiennej `dayThreshold` przypisz połowę tej wartości, projekt będzie dzięki temu pracował poprawnie nawet w mało słoneczne dni.

Poczekaj, aż się ściemni, i dokonaj ponownego pomiaru natężenia światła padającego na miejsce, w którym znajduje się roślina. Wartość tę możesz ustalić również przez zasłonięcie czujnika światła palcem. Zmiennej `nightThreshold` przypisz dwukrotność tej wartości. Pamiętaj o tym, że wartość zmiennej `nightThreshold` powinna być znacznie mniejsza od wartości zmiennej `dayThreshold`. W związku z tym być może będziesz musiał dojść do pewnego kompromisu podczas ustalania tych dwóch wartości.

Teraz możesz zdefiniować wartości zmiennych `dayThreshold` i `nightThreshold` we właściwym programie ([podlewanie.ino](#)) i załadować go do pamięci Arduino.


Zmrok możesz symulować, zasłaniając fotorezystor palcem. Powinno to powodować włączenie pompy.

Pompa zastosowana w mojej wersji projektu pompowała około 90 ml cieczy na minutę. W celu określenia czasu pracy pompy możesz skorzystać z kubka z miarką i określić objętościowe natężenie przepływu pompy, a następnie przypisać zmiennej `onTime` wartość pozwalającą na przepompowanie odpowiedniej ilości wody.

## Siłowniki liniowe

Siłowniki liniowe zamieniają ruch obrotowy silnika prądu stałego na ruch liniowy. Są często używane do otwierania i zamykania drzwi lub okien.


Siłowniki liniowe są wyposażone w nagwintowany wał napędowy i coś, co jest tak naprawdę nakrętką, która nie może się obracać wokół własnej osi, ale może przemieszczać się wzdłuż nagwintowanego wału, poruszając końcówką siłownika do środka lub na zewnątrz. Działanie takiego siłownika przedstawiono na rysunku 7.20, a na rysunku 7.21 pokazano przykład typowego siłownika liniowego.

 

Rysunek 7.20. Działanie siłownika liniowego

Popychacze wyjściowe siłowników liniowych poruszają się dość wolno, ponieważ długi nagwintowany wał i znajdująca się na nim nakrętka działają jak przekładnia redukcyjna, a ponadto siłowniki tego typu są wyposażone w standardową przekładnię znajdującą się bezpośrednio przy silniku. Mała prędkość i mocne silniki sprawiają, że siłowniki liniowe generują dość dużą siłę ciągnącą lub rozpychającą. Siłownik pokazany na rysunku 7.21 generuje siłę ciągnącą lub pchającą na poziomie 1500 N (niutonów), która pozwala na podniesienie masy 150 kg. Silnik siłownika liniowego pracującego z pełną mocą może z łatwością pobierać prąd o natężeniu 5 A przy napięciu 12 V.

Zwykle silnikiem siłownika liniowego steruje się za pomocą mostka H mogącego dostarczyć prąd o maksymalnym natężeniu przynajmniej 5 A, co pozwala na poruszanie siłownikiem w obu kierunkach. Na końcach większości siłowników znajdują się czujniki automatycznie odcinające dopływ prądu do silnika w skrajnych położeniach popychacza, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń mechanizmu przekładniowego. Rozwiązanie to

 


Rysunek 7.21. Silownik liniowy

ułatwia sterowanie pracą silnika, ponieważ zaprogramowanie mostka H wystarczy wtedy do zasilania silnika w jednym kierunku przez określony czas, który powinien być na tyle długi, aby popychacz siłownika mógł zostać w pełni wyciągnięty.

W rozdziale 8., w podrozdziale „Projekt: zgniatarka do puszek sterowana za pomocą Arduino”, zastosowałem w praktyce siłownik pokazany na rysunku 7.21.


## Solenoidy

Solenoidy są używane w zamkach do drzwi i w zaworach. Wykonują ruch liniowy podobny do ruchu siłowników liniowych, ale są o wiele prostszymi urządzeniami. To tak naprawdę elektromagnesy poruszające twornikiem, który jest wypychany na zewnątrz lub wciągany do środka. Zakres jego ruchu jest niewielki: zwykle to kilka milimetrów. Działanie solenoidu pokazano na rysunku 7.22, a na rysunku 7.23 przedstawiono elektrozawór sterowany prądem o napięciu 12 V, w którym zastosowano solenoid.

 

Rysunek 7.22. Działanie solenoidu

Po podłączeniu cewki do prądu ruchomy trzpień zostanie wciągnięty do jej wnętrza (siła wygenerowana przez cewkę będzie większa od siły sprężyny). Po odłączeniu prądu ruchomy trzpień zostanie wysunięty z cewki i znajdzie się w położeniu początkowym.

 

**Rysunek 7.23.** Zawór wodny sterowany prądem o napięciu 12 V

Zawór wodny pokazany na rysunku 7.23 jest zaprojektowany z myślą o sterowaniu przepływem wody pod ciśnieniem w domowej instalacji hydraulicznej. Zawór blokuje przepływ wody, gdy nie jest zasilany. Po podłączeniu cewki zaworu do prądu ruchomy trzpień przesuwają się, pozwalając na przepływ wody przez zawór aż do momentu odłączenia cewki od prądu.

Zaprezentowany zawór jest przeznaczony do sterowania prądem o napięciu 12 V. Tego typu zawory można znaleźć w pralkach. W sklepach dostępne są zawory przystosowane do sieciowego prądu przemiennego o napięciu 230 V, ale woda i tak wysokie napięcie to dość niebezpieczne połączenie, dlatego radzę Ci, abyś w swoich projektach stosował zawory i pompy sterowane prądem o napięciu 12 V.

Solenoidy są używane również w elektrycznych zatraskach do drzwi.

## Podsumowanie

---

W tym rozdziale dowiedziałeś się, jak działają silniki prądu stałego. Ponadto nauczyłeś się włączać i wyłączać takie silniki za pomocą płytek Arduino i Raspberry Pi, a także sterować ich prędkością obrotową.

W kolejnym rozdziale dowiesz się, jak zmieniać kierunek obrotów wału silnika za pomocą mostka H.

---

# Skorowidz

---

## A

Arduino, 13, 19  
  dodawanie wyświetlacza do chłodziarki, 265  
  dźwięk i głośnik bez wzmacniacza, 271  
  instalowanie bibliotek, 212  
  losowy detonator balonów, 197  
  mieszanie kolorów, 88  
  obsługa sieci, 289  
  odtwarzanie plików dźwiękowych, 275  
  płytki stykowe, 49  
  podlewanie roślin, 112  
  podłączanie do wzmacniacza, 276  
  programowanie, 24  
  prosty termostat, 212  
  sterowanie  
    diodą LED, 52  
    kierunkiem i prędkością obrotów, 131  
    paskiem diod LED RGB, 256  
    położeniem serwomechanizmu, 151  
    pracą bipolarnego silnika, 173  
    pracą przełącznika, 103  
    pracą silnika, 58, 107  
    pracą unipolarnego silnika, 185  
    prędkością obrotową, 97  
  struktura szkicu, 24  
  sygnalizator, 80, 81

szeregowa transmisja danych, 76  
termostat PID, 220  
termostatyczna chłodziarka, 237  
wejścia analogowe, 27, 75  
wejścia cyfrowe, 26, 75  
wgrywanie szkicu, 22  
wyjścia analogowe, 28, 75  
wyjścia cyfrowe, 25, 75  
zgniatarka do puszek, 142  
zintegrowane środowisko programistyczne, 20  
arkusz kalkulacyjny, 225

## B

biblioteka RPi.GPIO, 44

## C

całkowanie, 218  
chłodziarka  
  do napojów, 203  
  termostatyczna, 232  
częstotliwość fal dźwiękowych, 270  
czujnik  
  podczerwieni, 279  
  temperatury, 235

## D

- diody, 72
  - LED, 50, 73, 77
    - adresowane, 253
    - ograniczanie natężenia prądu, 78
    - pobór prądu, 256
    - RGB, 85
    - standardowe, 78
- dodawanie wyświetlacza do chłodziarki, 264
- dostęp do Raspberry Pi, 36
- dostrajanie regulatora PID, 219
- działanie
  - ogniwa Peltiera, 200
  - płytki stykowej, 48
  - serwomechanizmu, 148
  - silników prądu stałego, 96
- dzielnik napięcia, 276
- dźwięk, 269
  - głośnik bez wzmacniacza, 269

## E

- eksperyment
  - dźwięk i głośnik bez wzmacniacza, 269
  - mieszanie kolorów, 87
  - odtwarzanie plików dźwiękowych, 273
  - podłączanie modułu wyświetlacza, 261
  - prosty termostat, 208
  - rozgrzewanie rezystora, 193
  - sterowanie
    - diodą LED, 50
    - falowe, 187
    - kierunkiem i prędkością obrotów, 125
    - paskiem diod LED RGB, 254
    - położeniem serwomechanizmu, 149
    - pracą bipolarnego silnika, 170
    - pracą silnika, 56, 105
    - pracą unipolarnego silnika, 183
    - prędkością obrotową, 97
  - termostat PID, 220
- elektronika, 63
- energia, 199

## F

- fale
  - kwadratowe, 272
  - sinusoidalne, 272
- framework Bottle, 285
- funkcja map, 239
- funkcje, 30

## G

- gotowanie wody, 200

## H

- histereza, 216

## I

- impedancja, 269
- indukcyjność, 269
- instalacja
  - bibliotek Arduino, 212
  - szkiców, 23
  - zintegrowanego środowiska programistycznego, 20
- instrukcja
  - else, 28
  - if, 28, 43
  - while, 43
- internet rzeczy, 285

## J

- język Python, 41

## K

- karta microSD, 36
- komponenty, 299
  - elektroniczne, 66
  - grzewcze, 198
- kondensatory, 74, 300
- konfiguracja
  - protokołu SSH, 36
  - złączy czipów, 303



## L

Linux, 40  
losowy detonator balonów, 195

## M

macOS, 39  
magistrala I2C, 260, 261  
marionetka Pepe, 161  
masa, 64  
mieszanie kolorów, 87  
moc, 66, 199  
modulacja czasu trwania impulsu, 85  
moduł  
    PowerSwitch Tail, 248  
    przełączników, 104, 245  
    wyświetlacza, 261  
modułowe mostki H, 141  
moment obrotowy, 108  
mostki H, 122  
    modułowe, 141

## N

nagrywanie dźwięku, 274  
napięcie, 64, 258  
narzędzie raspi-config, 37  
natężenie prądu, 64

## O

obsługa  
    protokołu SSH, 37  
    sieci, 289  
odtworzenie plików dźwiękowych, 273, 278  
ogniwa Peltiera, 200  
    działanie, 200  
    stosowanie, 202  
ograniczanie natężenia prądu, 78  
ogrzewanie, 193  
okno  
    konfiguracyjne PuTTY Configuration, 38  
    LXTerminal, 37  
    zintegrowanego środowiska  
        programistycznego, 21  
optoizolator, 243

## P

pakiet NOOBS, 36  
paski diodowe, 253  
pętla  
    sterujące, 207  
    warunkowe, 30  
plik putty.exe, 38  
płytki  
    Arduino Uno R3, 20  
    Arduino Uno Revision 3, 15  
    Photon, 289  
    Raspberry Pi 2, 14  
    Raspberry Pi model B, 34  
płytki  
    czas uruchamiania, 16  
    koszt, 16  
    niezawodność, 16  
    pobór prądu, 16  
    złącze GPIO, 16  
    stykowe, 47  
        działanie, 48  
        łączenie z Arduino, 49  
        łączenie z Raspberry Pi, 49  
podlewanie roślin, 112  
podłączanie  
    Arduino do wzmacniacza, 276  
    marionetki Pepe do internetu, 291  
    modułu wyświetlacza, 261  
podzespoły elektroniczne, 299  
pompy, 110  
    przewodowe, 110  
    wirowe, 111  
port  
    GPIO, 305  
    szeregowy, 23  
potencjometry, 235  
półprzewodniki, 301  
prąd, 63  
    blokady, 139  
    przemienne, 242  
prędkość obrotowa, 109  
program  
    Audacity, 274  
    Putty, 38  
programowanie Arduino, 24

- projekt
  - dodawanie wyświetlacza do chłodziarki, 264
  - losowy detonator balonów, 195
  - podlewanie roślin, 112
  - przełącznik czasowy, 249
  - przełącznik sieciowy, 287
  - tańcząca marionetka, 156
    - z czujnikiem podczerwieni, 279
  - termostatyczna chłodziarka, 232
  - zgniataрка do puszek, 142
- proporcjonalność, 217
- protokół SSH, 36
- przełęczarka internetowa
  - sterowanie marionetką, 292
- przełącznik, 102, 243
  - elektromechaniczny, 103
  - statyczny, 247
- przełączniki
  - moduły, 104
  - sterowanie, 103
- przekładnie, 109
- przełączanie mocy, 244
- przełącznik
  - czasowy, 249
  - sieciowy, 287
- PWM, 96
- Python, 41

## R

- Raspberry Pi, 13, 33
  - framework Bottle, 285
  - karta microSD, 36
  - mieszanie kolorów, 90
  - moduł wyświetlacza, 262
  - odtwarzanie plików dźwiękowych, 278
  - płytki stykowe, 49
  - port GPIO, 305
  - protokół SSH, 36
  - przełącznik czasowy, 250
  - przełącznik sieciowy, 287
  - RPi.GPIO, 44
  - sterowanie
    - diodą LED, 54
    - falowe, 188
    - kierunkiem i prędkością obrotów, 125, 134
    - paskiem diod LED RGB, 257
    - położeniem serwomechanizmu, 153

- pracą bipolarnego silnika, 178
- pracą przełącznika, 103
- pracą silnika, 58, 107
- pracą unipolarnego silnika, 186
- prędkością obrotową, 100
- sygnalizator, 83
- szeregowa transmisja danych, 76
- tańcząca marionetka, 163
  - z czujnikiem podczerwieni, 281
- termostat PID, 227
- urządzenia peryferyjne, 35
- wejścia analogowe, 75
- wejścia cyfrowe, 45, 75
- wyjścia analogowe, 45, 75
- wyjścia cyfrowe, 44, 75
- złącze GPIO, 44
- regulator PID, 216
- rezystancja, 65
- rezystancyjny dzielnik napięcia, 276
- rezystory, 66, 300
- rezystywne komponenty grzejne, 193
- rozgrzewanie rezystora, 193
- różniczkowanie, 219

## S

- schemat ideowy chłodziarki termostatycznej, 234
- serwomechanizmy, 147
  - działanie, 148
  - sterowanie, 148
- silnik, 56
  - krokowy, 167
    - bipolarny, 168
    - unipolarny, 181
  - prądu stałego, 95
    - bezszcotkowy, 190
  - przekładniowy, 109
- silniki
  - moment obrotowy, 108
  - prędkość obrotowa, 109
  - przekładnie, 109
  - sterowanie
    - kierunkiem i prędkością obrotów, 125
    - prędkością obrotową, 97
    - za pomocą modułu przełączników, 105
    - za pomocą przełącznika, 102
    - zaawansowane, 121
  - właściwości, 108

- silowniki liniowe, 118
- solenoidy, 119
- SSH, 38, 39
- stałe, 24
- sterowanie
  - diodą LED, 50
  - falowe, 186
  - kierunkiem i prędkością obrotów silnika, 125
  - marionetką, 292
  - paskiem diod LED RGB, 254
  - położeniem serwomechanizmu, 149
  - pracą
    - bipolarnego silnika, 170
    - przekaznika, 103
    - serwomechanizmu, 148
    - silnika, 56, 105
    - unipolarnego silnika, 183
    - urządzeń, 245
  - prądem przemiennym, 241
  - prędkością obrotową, PWM, 96
  - silnikami prądu stałego, 102
- struktura szkicu Arduino, 24
- stykowe płytki prototypowe, 47
- sygnalizator, 80
- systemy wbudowane, 17
- szeregowa transmisja danych, 76

## T

- tabulatury, 42
- tańcząca marionetka, 156
- technologia PWM, 84
- temperatura, 199
- termostat, 207, 208
  - PID, 220
- termostatyczna chłodziarka, 232
- tranzystory, 67
  - bipolarne, 68
  - PNP, 72
  - typu MOSFET, 70
  - w układzie Darlingtona, 69
- triaki, 244

## U

- układ
  - DS18B20, 210
  - L293D, 124
  - funkcje pinów, 125

- L293N, 137
- TB6612FNG, 141
- tranzystorów Darlingtona, 182
- współrzędnych, 263
- układy
  - scalone, 74, 123
  - scalone mostków H, 137
- urządzenia peryferyjne, 35
- usługa IFTTT, 294

## W

- wcięcia, 42
- wejścia
  - analogowe, 27, 75
  - cyfrowe, 26, 45, 75
- wgrywanie szkicu, 22
- wiersz poleceń, 36, 40
- Windows, 38
- współczynnik wzmocnienia, 217
- współrzędne, 263
- wybór
  - portu szeregowego, 23
  - silnika, 108
- wyjścia
  - analogowe, 28, 75
  - cyfrowe, 25, 44, 75
- wyświetlacz OLED, 260
- wyświetlacze, 253
- wzmacniacze, 273
- wzrost temperatury, 199

## Z

- zgniatarka do puszek, 142
- zintegrowane środowisko programistyczne, 20
- złącza
  - płytek Arduino, 74
  - płytek Raspberry Pi, 74
- złącze GPIO, 44
- zmienne, 24, 43



# PROGRAM PARTNERSKI

GRUPY WYDAWNICZEJ HELION



- 1. ZAREJESTRUJ SIĘ**
- 2. PREZENTUJ KSIĄŻKI**
- 3. ZBIERAJ PROWIZJĘ**

Zmień swoją stronę WWW  
w działający bankomat!

**Dowiedz się więcej i dołącz już dzisiaj!**

<http://program-partnerski.helion.pl>

# Arduino i Raspberry Pi

## — steruj światłem, dźwiękiem, ruchem!

Elektronika jest dziedziną dla wymagających. Wydaje się bardzo skomplikowana, a przyswojenie choćby samych jej podstaw wymaga nie lada wysiłku. Skoro jednak żyjemy w świecie zdominowanym przez elektronikę, warto jednak pokusić się o znajomość jej prawideł. Zwłaszcza że dzięki płytkom Arduino i Raspberry Pi rozpoczęcie nauki jest bardzo proste. Istnieje tylko jedno niebezpieczeństwo: te płytki niepostrzeżenie mogą rozbudzić niepohamowaną ciekawość i stać się prawdziwą pasją!

Ta książka jest przewodnikiem po elektronice dla początkujących. Szczegółowe i praktyczne instrukcje przeprowadzą Cię krok po kroku przez wiele projektów, dzięki czemu mimochodem przyswoisz podstawy elektroniki i równocześnie odkryjesz potencjał płytek Arduino i Raspberry Pi. Szybko nauczysz się sterować pracą diod LED, różnych silników, cewek, urządzeń zasilanych prądem przemiennym, grzejników, urządzeń chłodniczych, wyświetlaczy i generatorów dźwięku. Dowiesz się, jak możesz monitorować pracę tych urządzeń i kierować nimi przez internet. Dzięki tym popularnym platformom możesz nawet zaprojektować inteligentny dom z Twoim własnym systemem sterowania!

### W tej książce między innymi:

- » wiele wciągających projektów, od najprostszych po bardziej złożone
- » wyjaśnienia dotyczące zastosowań Arduino i Raspberry Pi oraz różnic między nimi
- » przystępnie podane podstawy elektroniki
- » wskazówki niezbędne przy samodzielnym tworzeniu systemów sterujących

**Dr Simon Monk** — doktor inżynierii oprogramowania, przez kilka lat pracownik akademicki, później współzałożyciel firmy programistycznej Momote Ltd. Elektronika jest jego ukochanym hobby od wczesnej młodości. Autor wielu lubianych książek dla pasjonatów elektroniki — zachęcony ich popularnością, w 2015 roku wraz z żoną Lindą założył spółkę MonkMakes Ltd, gdzie zajmuje się wymyślaniem nowych publikacji.

<b>Helion</b> hellon.pl 0 801 339900 0 601 339900	<i>Sprawdź nasze szkolenia!</i> <b>SZKOLENIA</b>  AKADEMIA IT & BUSINESS WWW.SZKOLENIA.HELION.PL	<b>KOD KORZYŚCI</b> Ślepnij po więcej! ▶  ISBN 978-83-283-3897-5  9 788328 338975
<b>INFORMATYKA W NAJLEPSZYM WYDANIU</b>		Cena: 49,00 zł

**Make:**  
makezine.com